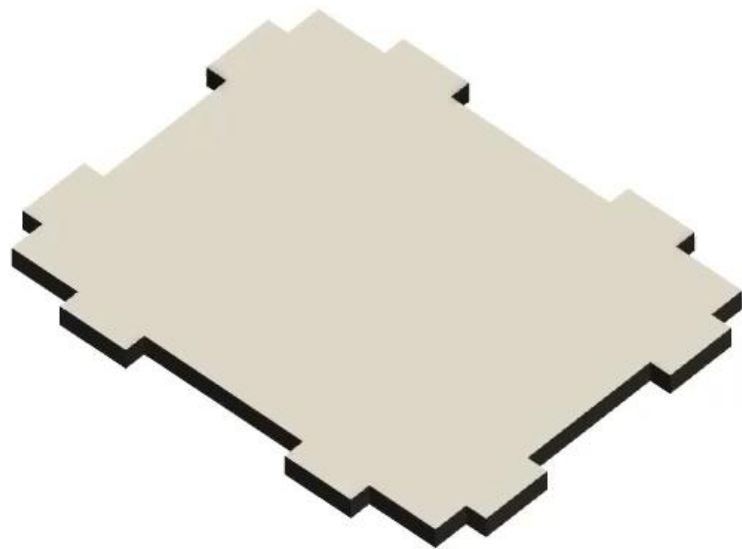


-
- 우리 함께 혼자서 내 방의 밝기를
조절해주는 스마트 무드등을
만들어 볼까요?



스마트 무드등 조립영상



제작 시 주의사항

첫째

장난치거나 과도한 힘으로 억지로 조립하지 않습니다.

둘째

파손되면 무드등을 완벽하게 제작할 수 없습니다!!

셋째

잘 안되거나 모르는 부분이 생기면 바로 손 들고 선생님께
질문해 주세요!

취급주의



파손주의

스마트 무드등 전체 부품

야옹이 등



윗면



바닥면



긴 옆면



짧은 옆면




건전지 홀더




건전지




다양한
전자 부품

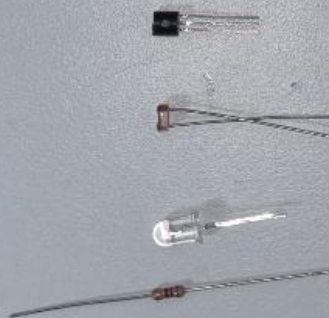

브레드보드
(빵판)

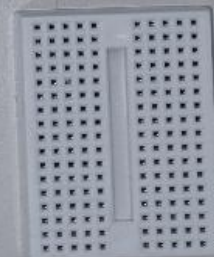


평평한 면이 앞입니다!

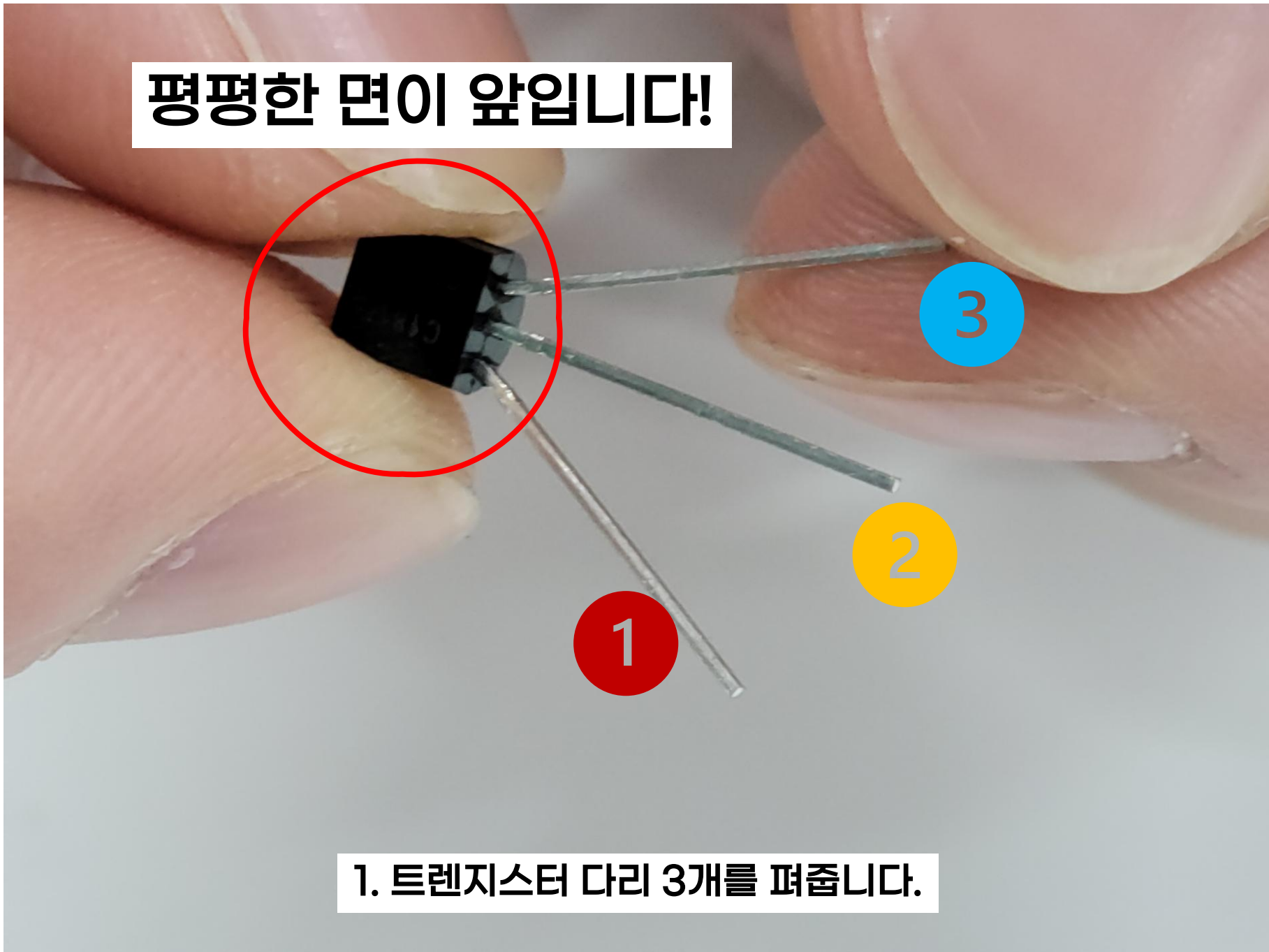

1. 트랜지스터 다리 3개를 펴줍니다.

스마트 무드등 배선하기(1)

트랜지스터 배선

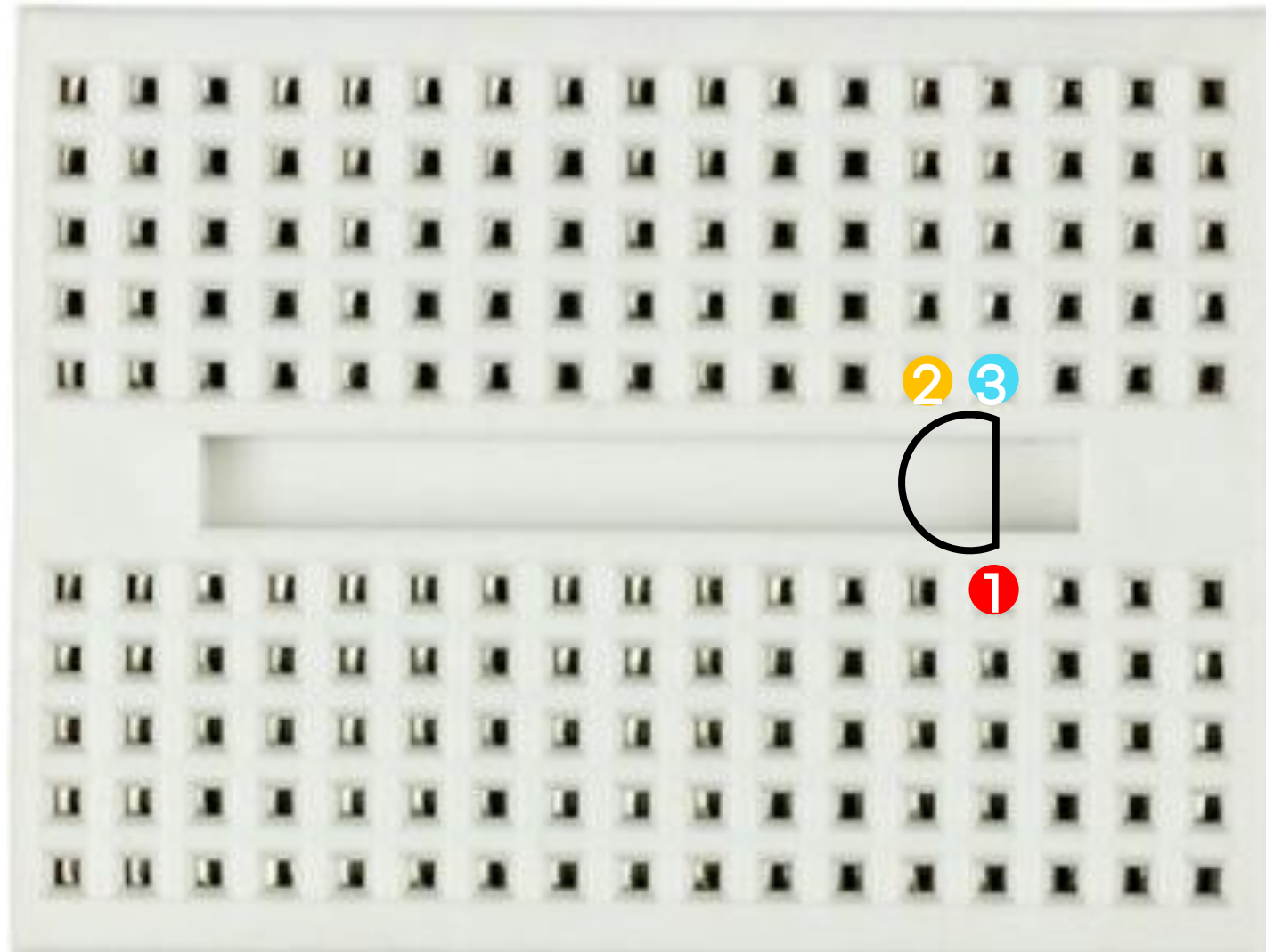



2. 트랜지스터 다리 3개를 브레드보드(빵판)에 연결합니다.



3. LED를 연결하기 위해 LED 다리를 꺾습니다.

스마트 무드등 배선하기(2)

LED 배선

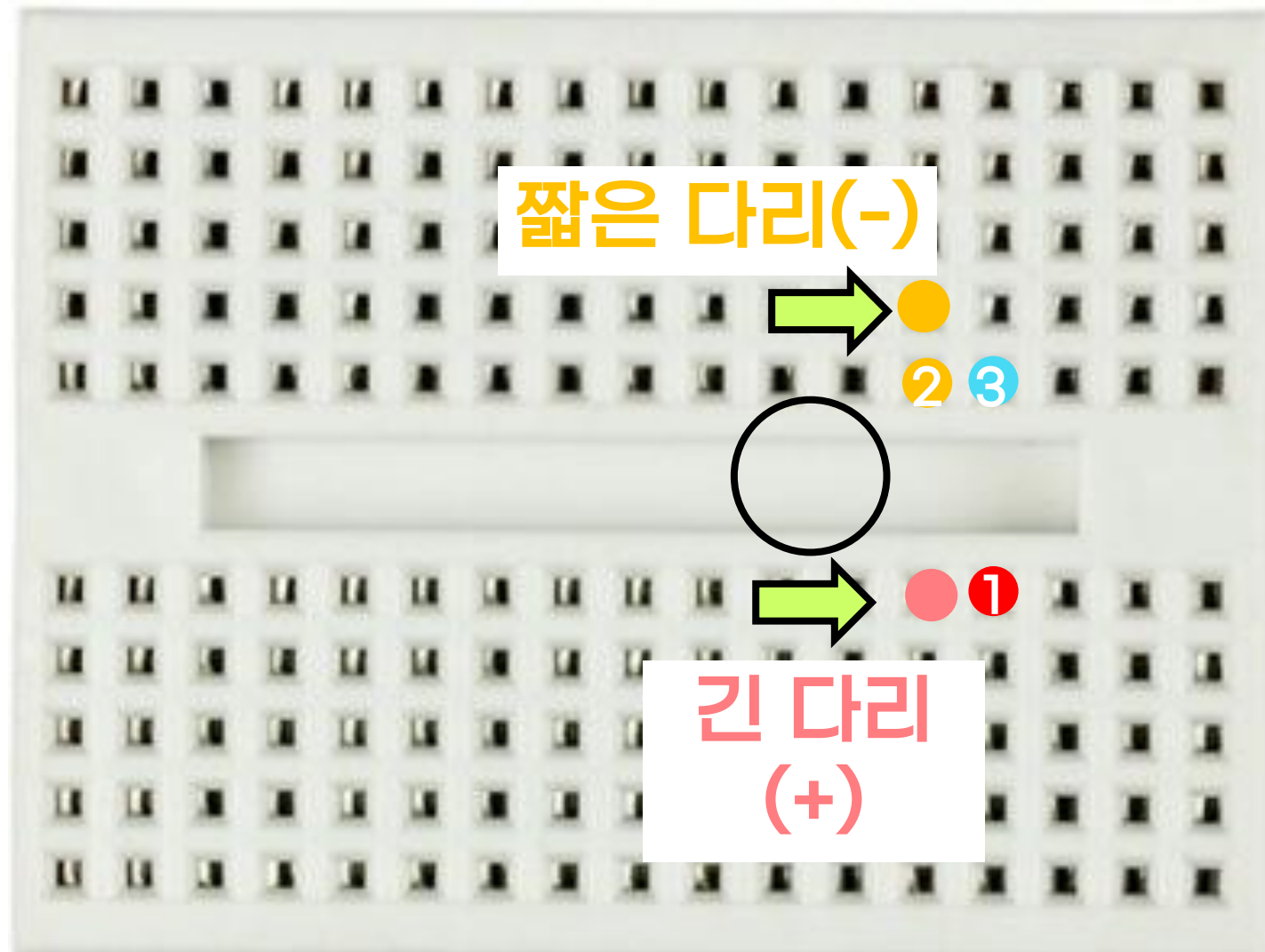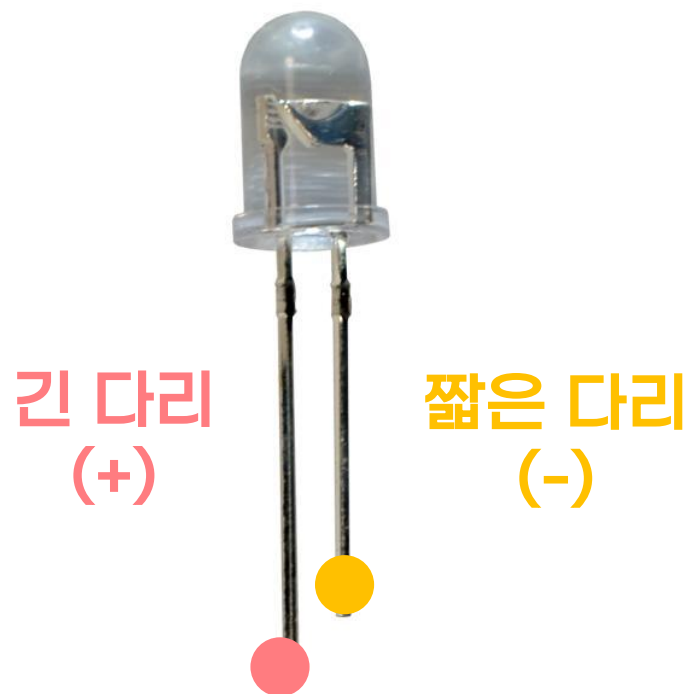

4. LED 다리 2개를 브레드보드(빵판)에 연결합니다.




5. 저항을 연결하기 위해 저항 다리를 펍니다.

스마트 무드등 배선하기(3)

저항 배선




저항 다리 1개만! 연결

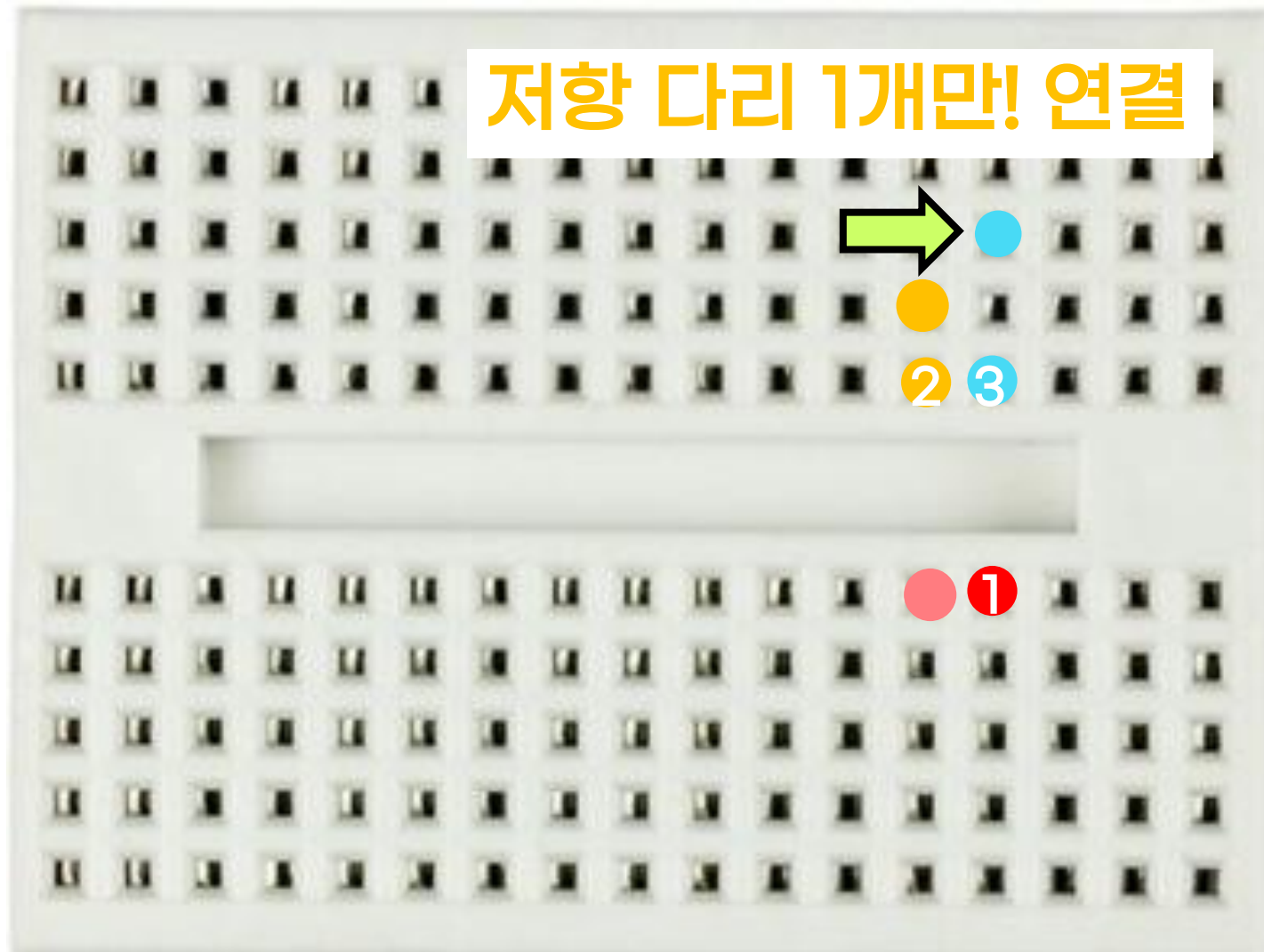


6. 저항 다리 1개를 브레드보드(빵판)에 연결합니다.

스마트 무드등 배선하기(3)

저항 배선

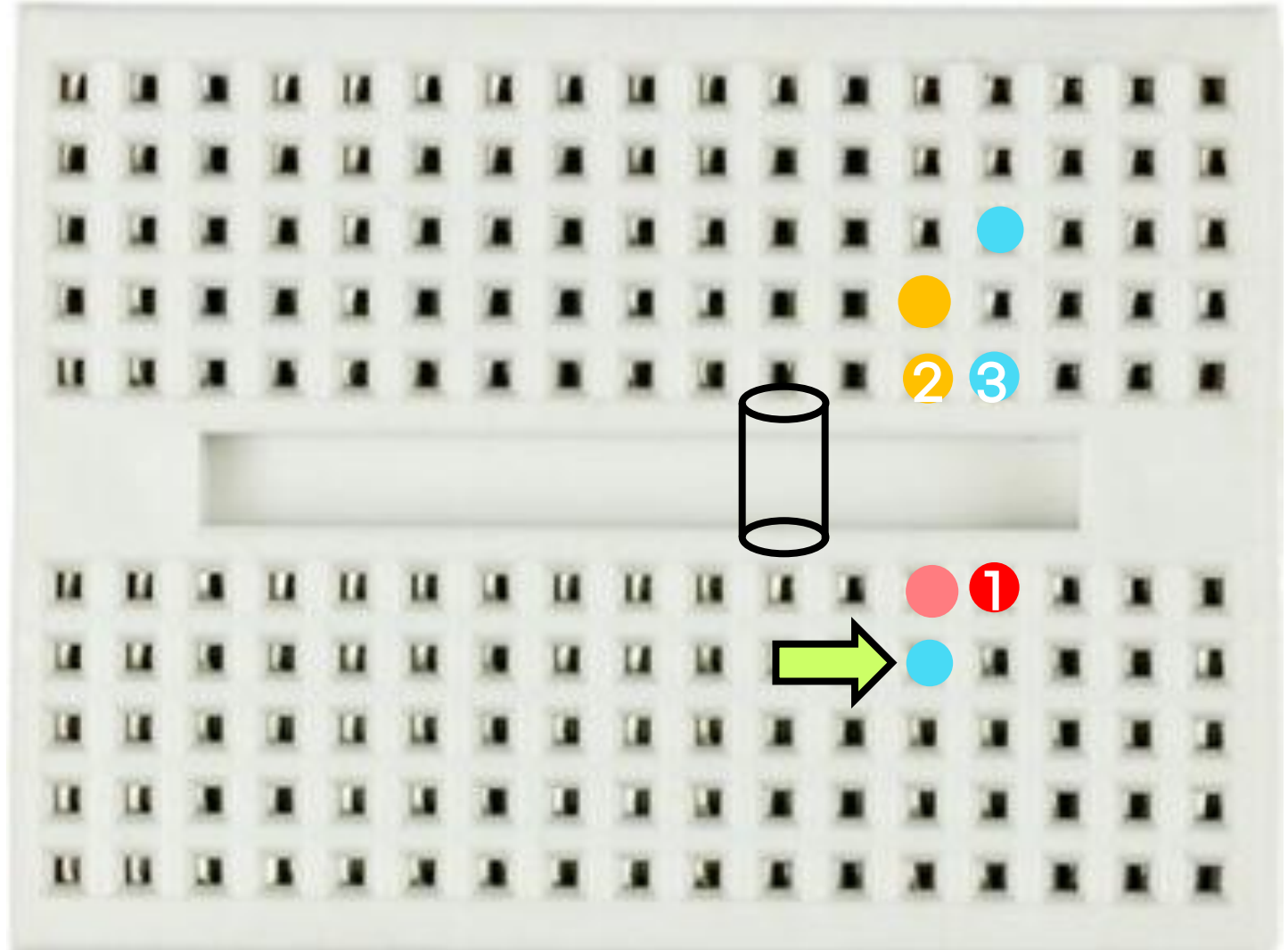



7. 나머지 저항 다리 1개를 브레드보드(빵판)에 연결합니다.

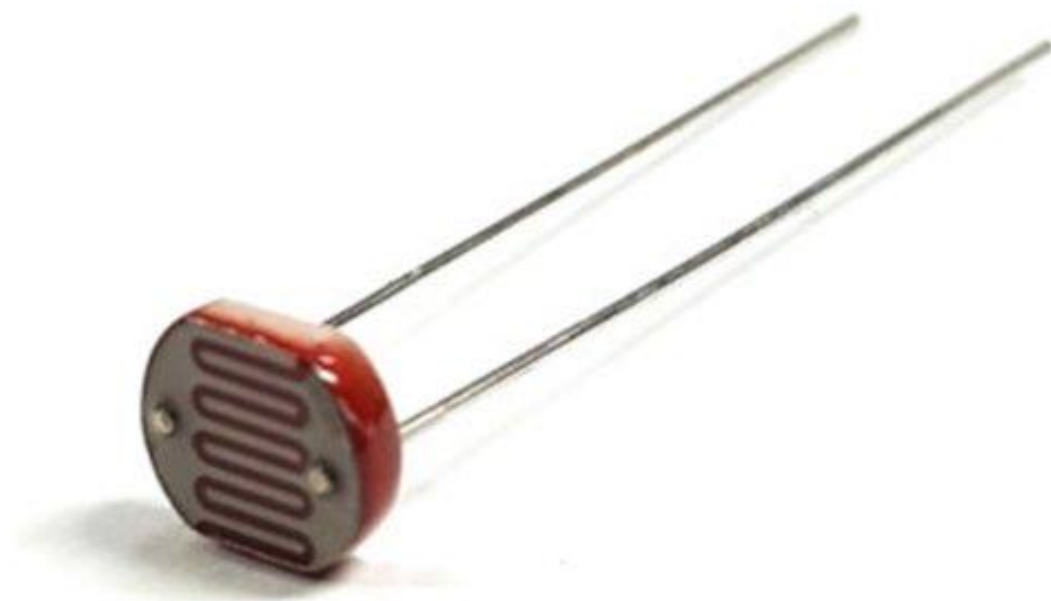

8. 조도센서를 연결하기 위해 준비합니다.



스마트 무드등 배선하기(4)

조도센서 배선

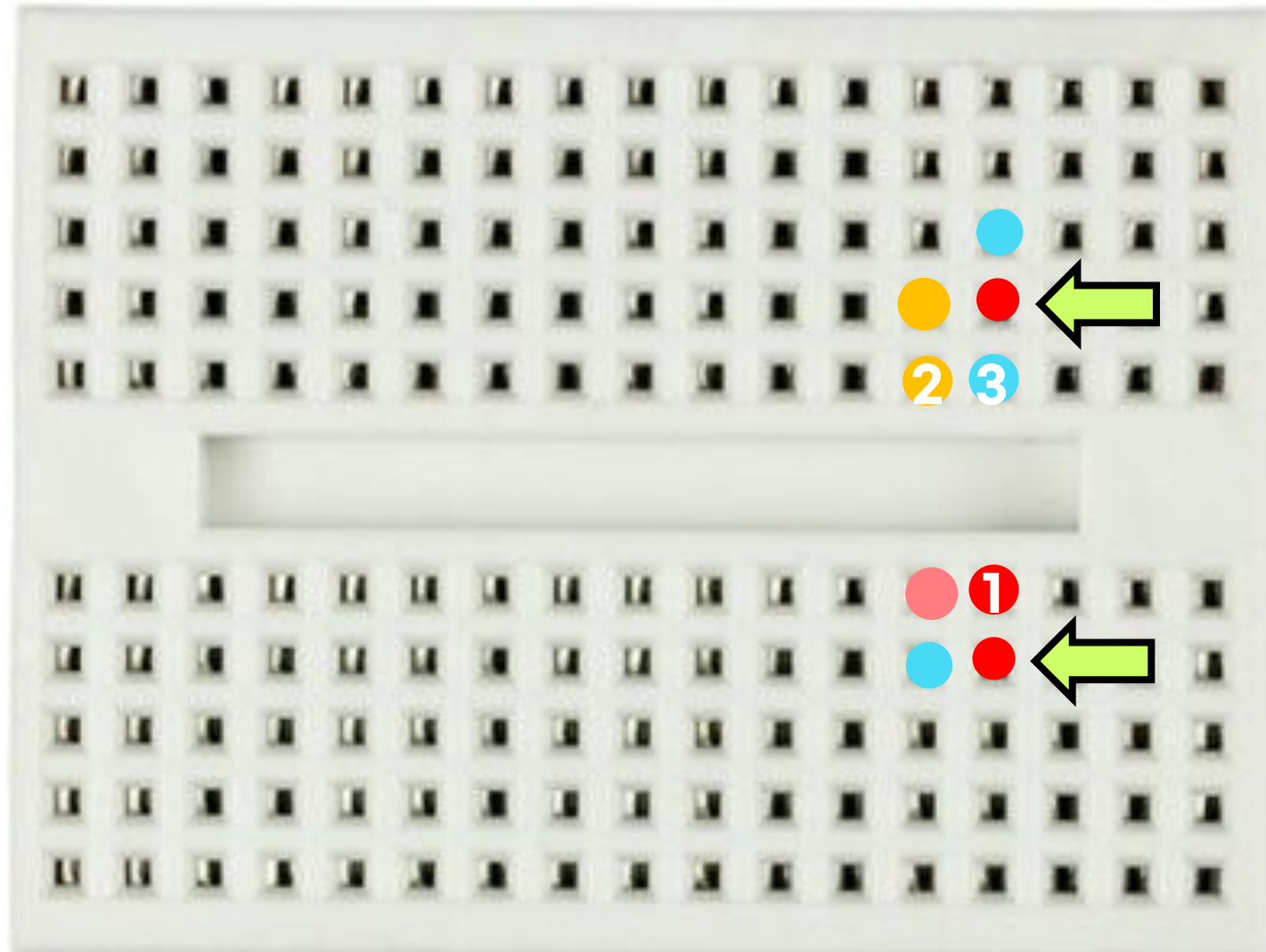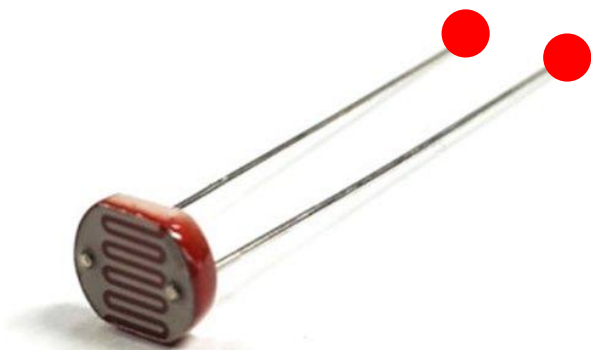

9. 조도센서 다리 2개를 브레드보드(빵판)에 연결합니다.



전선 꼬기!

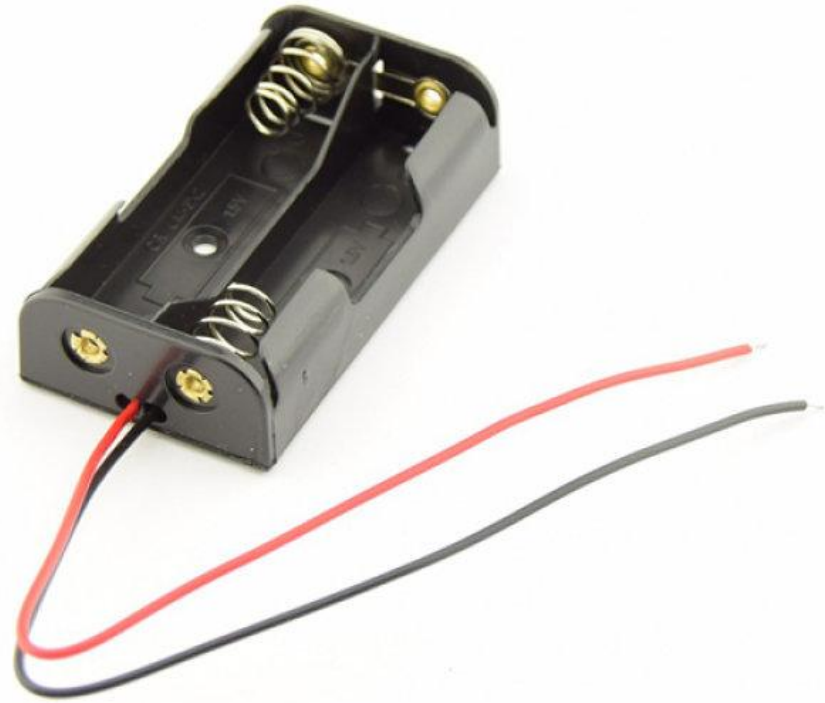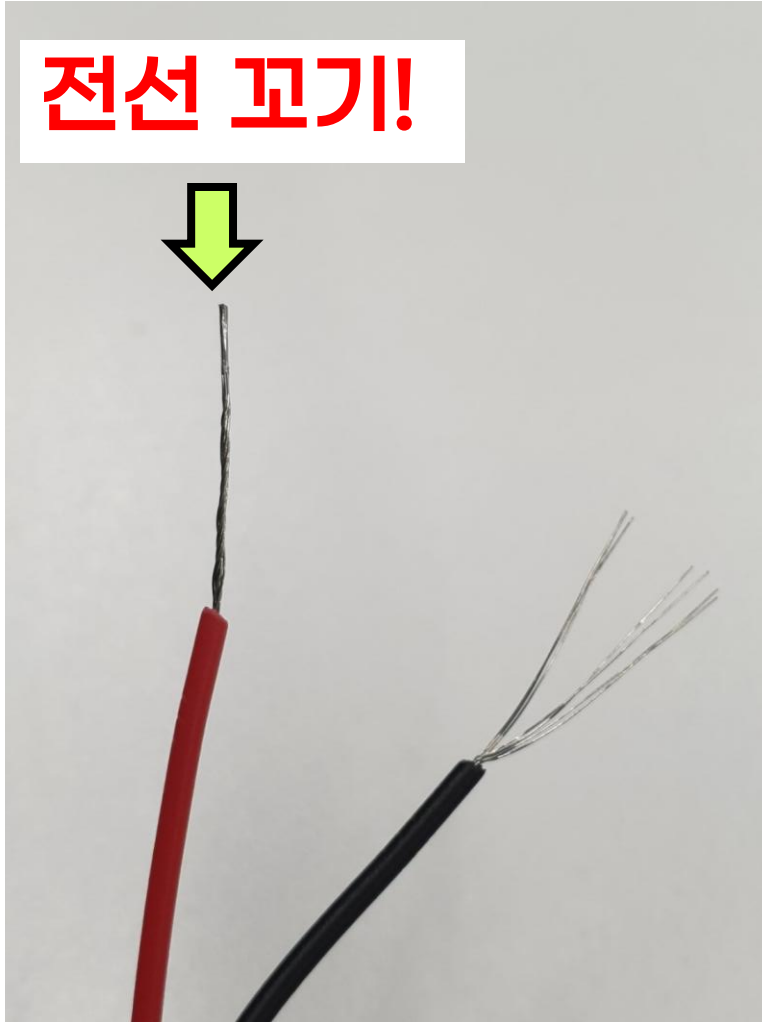

10. 건전지 홀더의 전선을 꼬아주세요!

스마트 무드등 배선하기(5)



배터리 배선

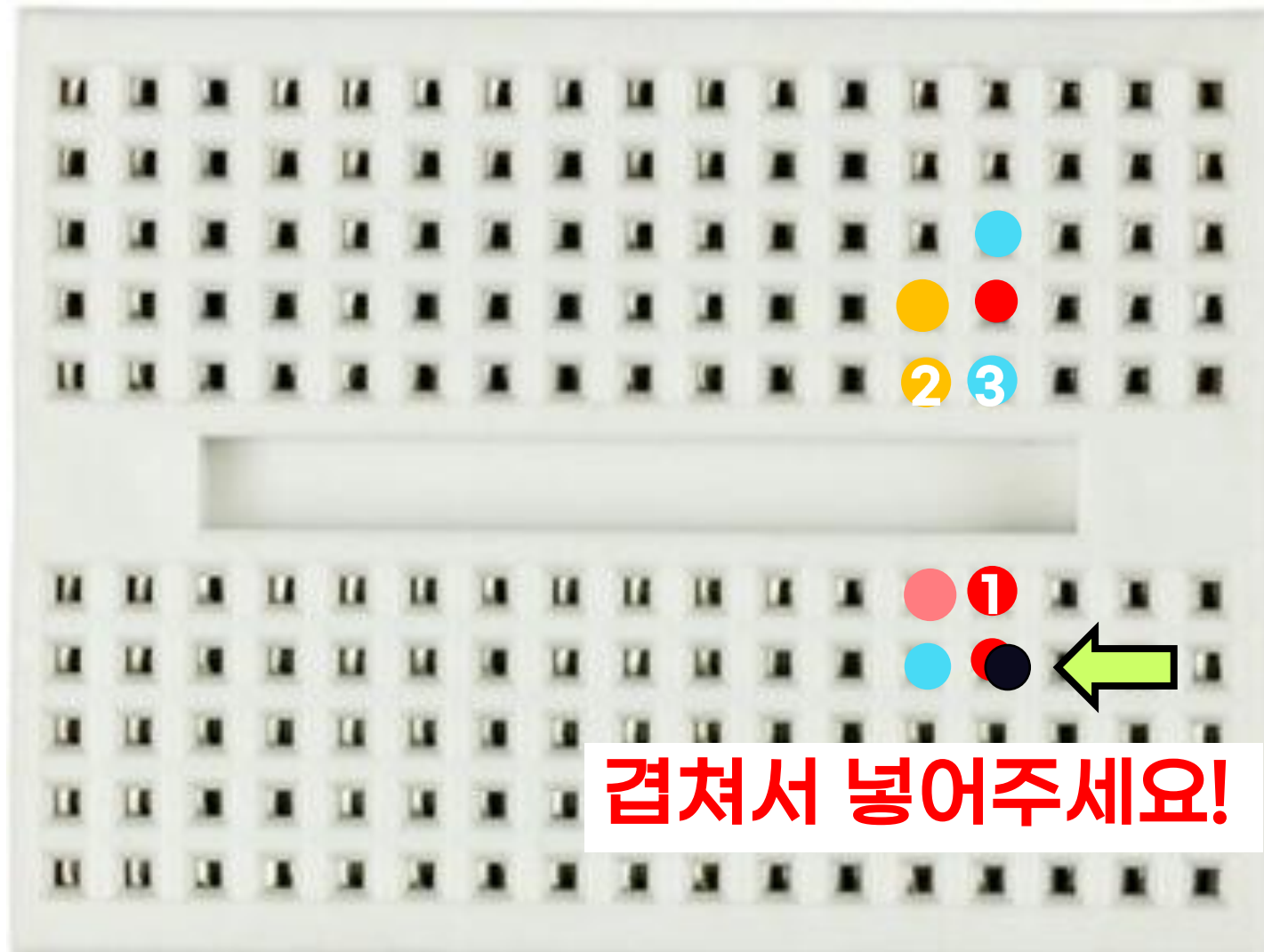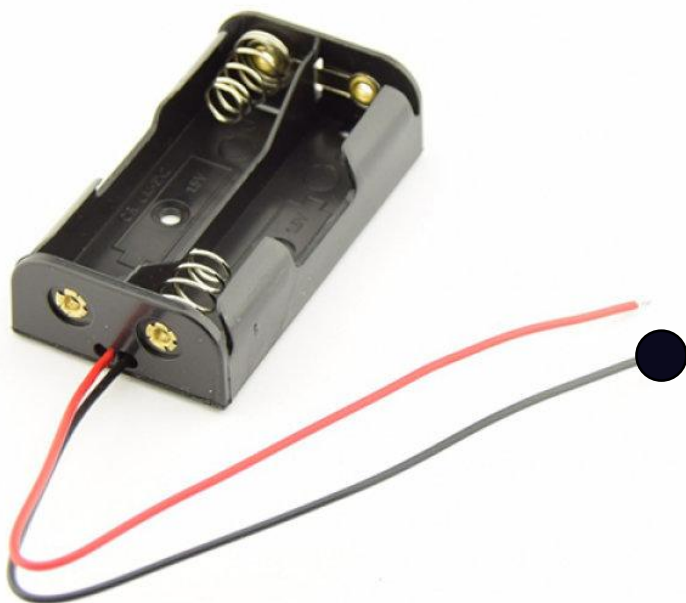

11. 검은색 선을 브레드보드에 연결합니다.

스마트 무드등 배선하기(5)


배터리 배선

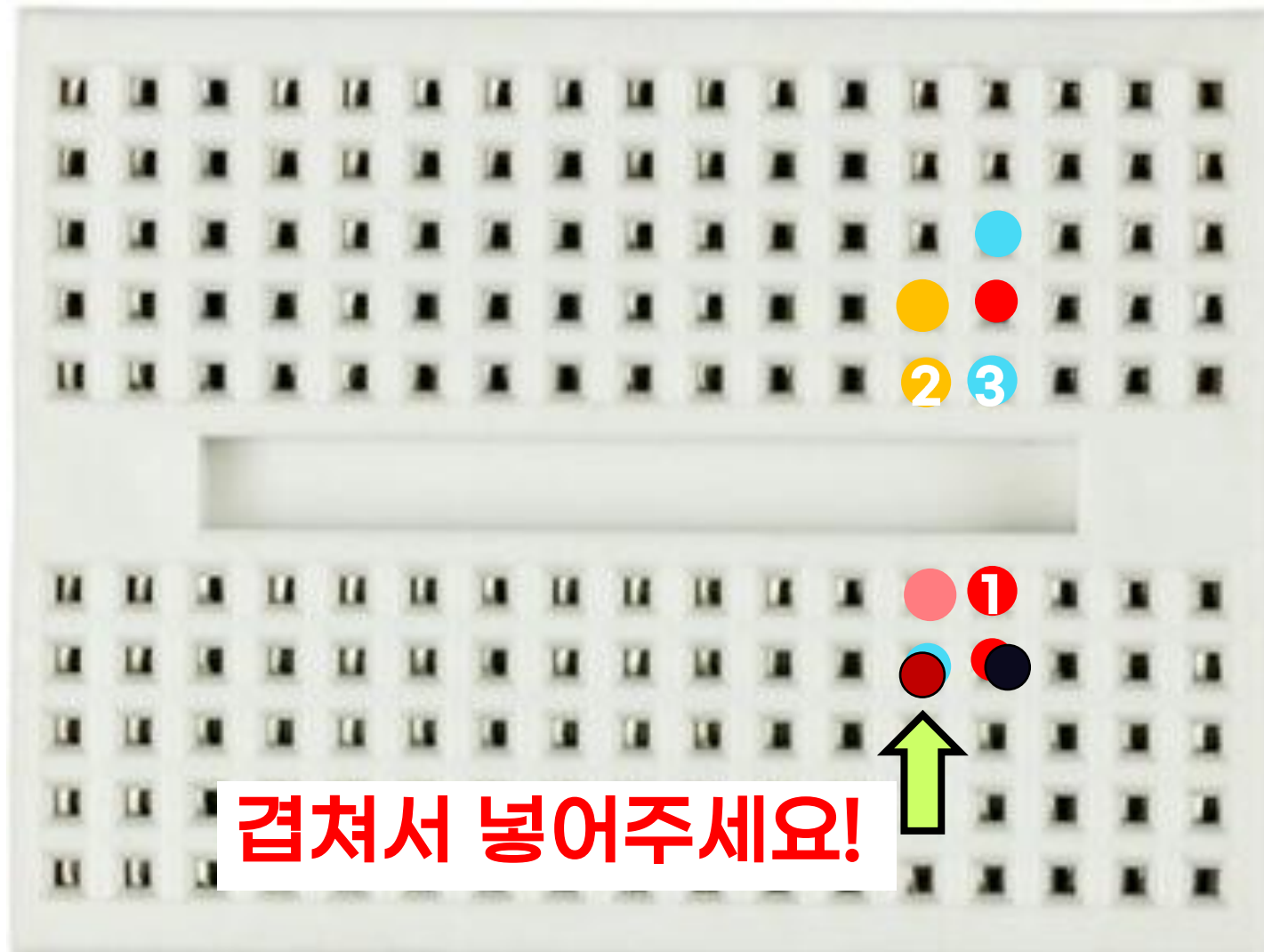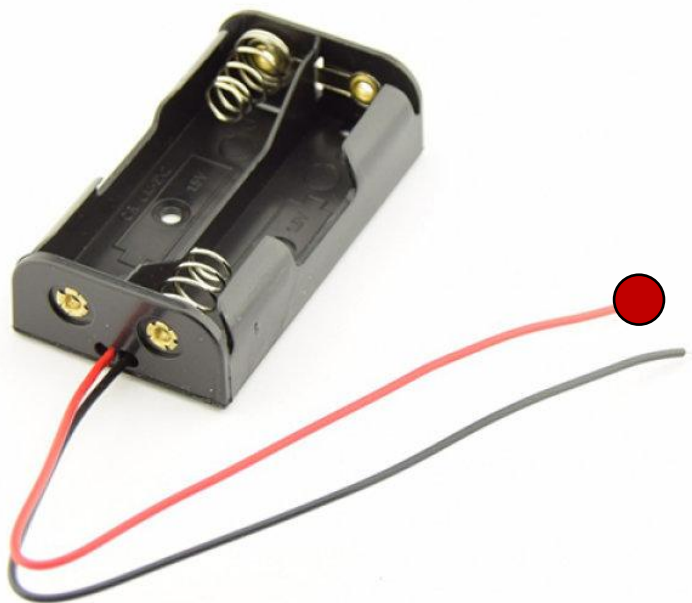

겹쳐서 넣어주세요!

12. 빨간색 선을 브레드 보드에 연결합니다.



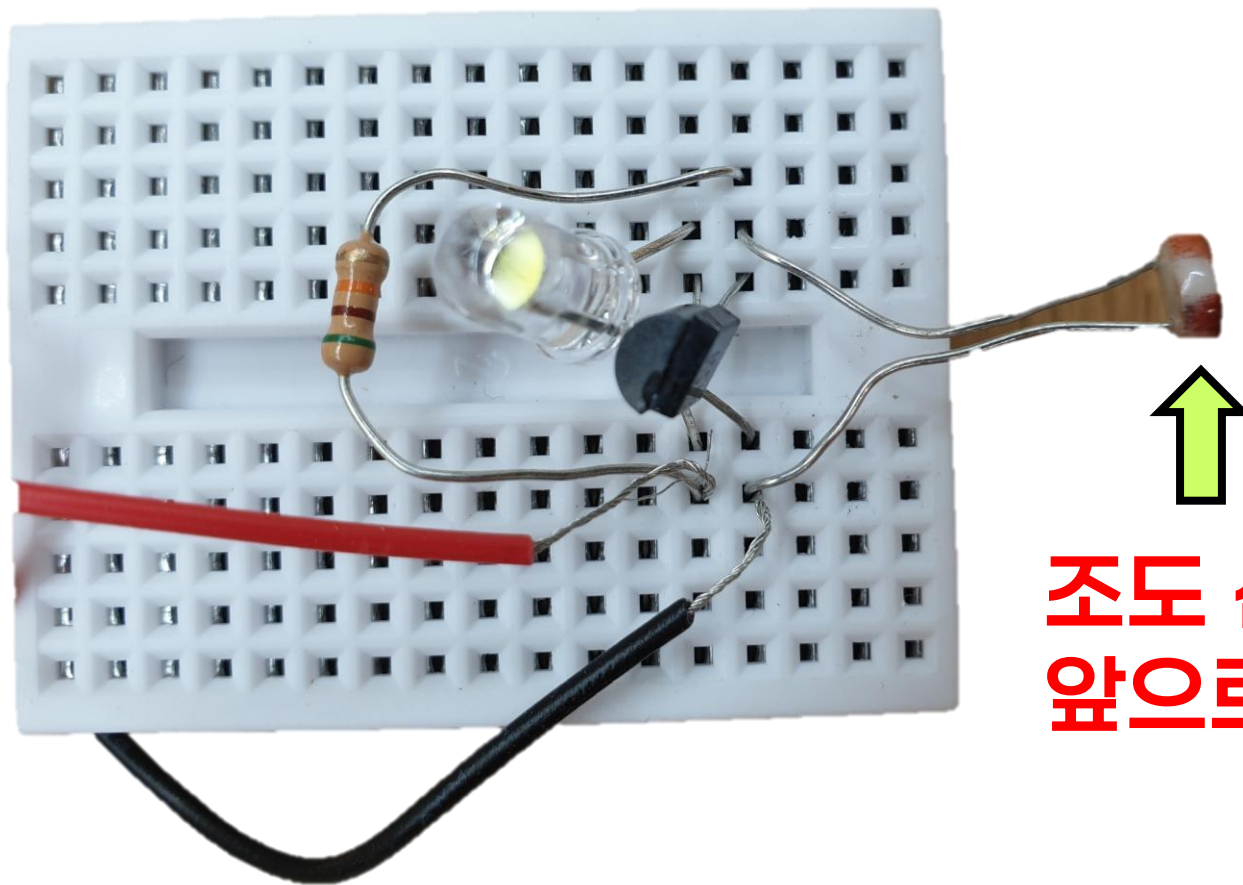

조도 센서
앞으로 속이기!

15. 잘 연결 되었는지 확인합니다.




어때요? LED가 켜지나요?

15. 잘 연결 되었는지 확인합니다.


스마트 무드등 조립하기(1)

1

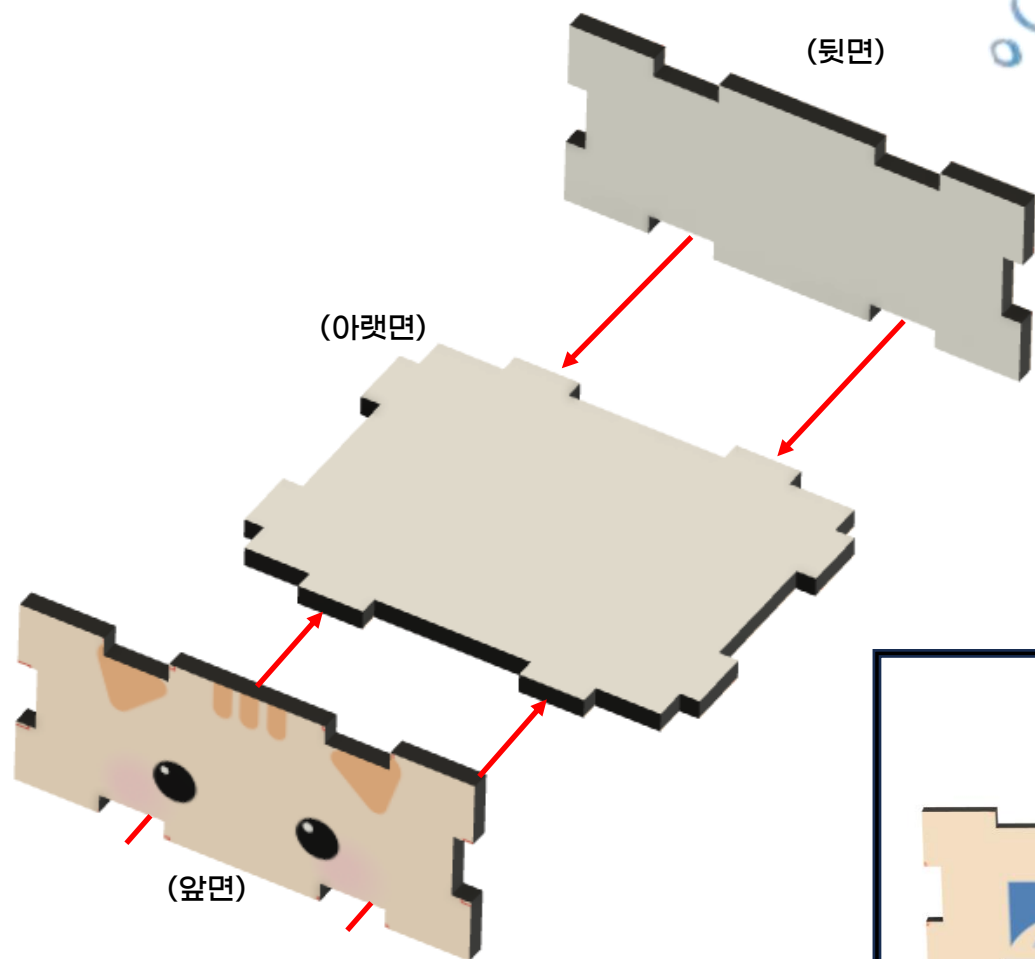

뒷면의 위아래를
헛갈리지 않도록
유의해요!



(뒷면)

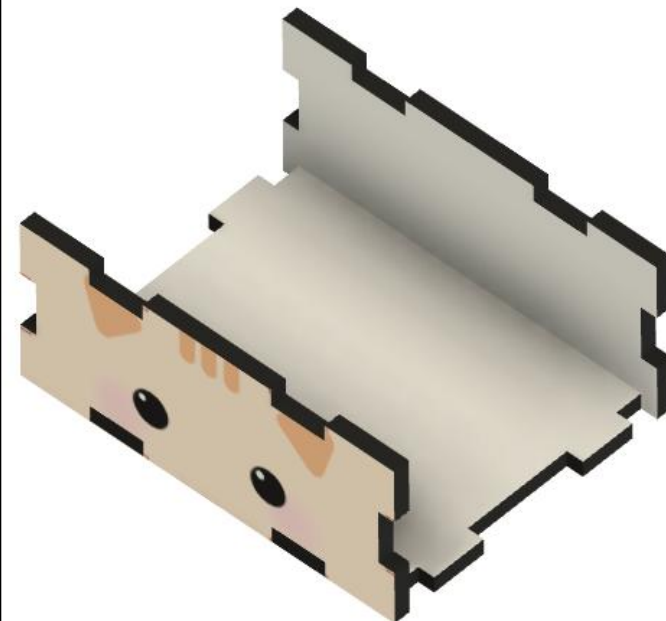

스마트 무드등 조립하기(2)

2

(구멍 없는 옆면)

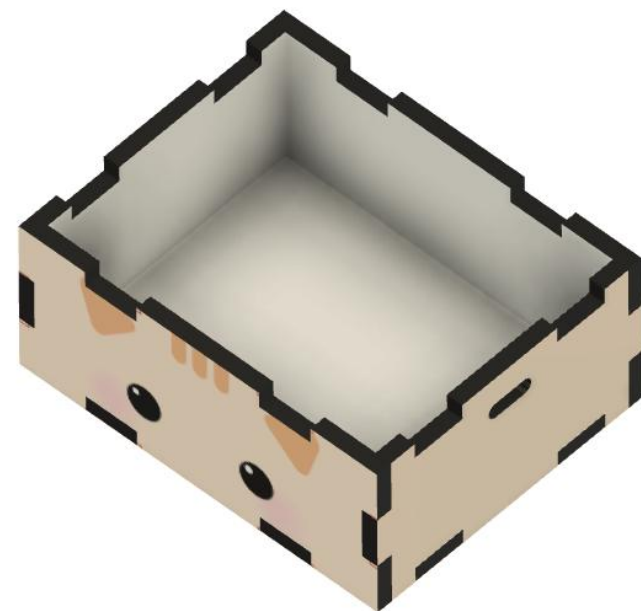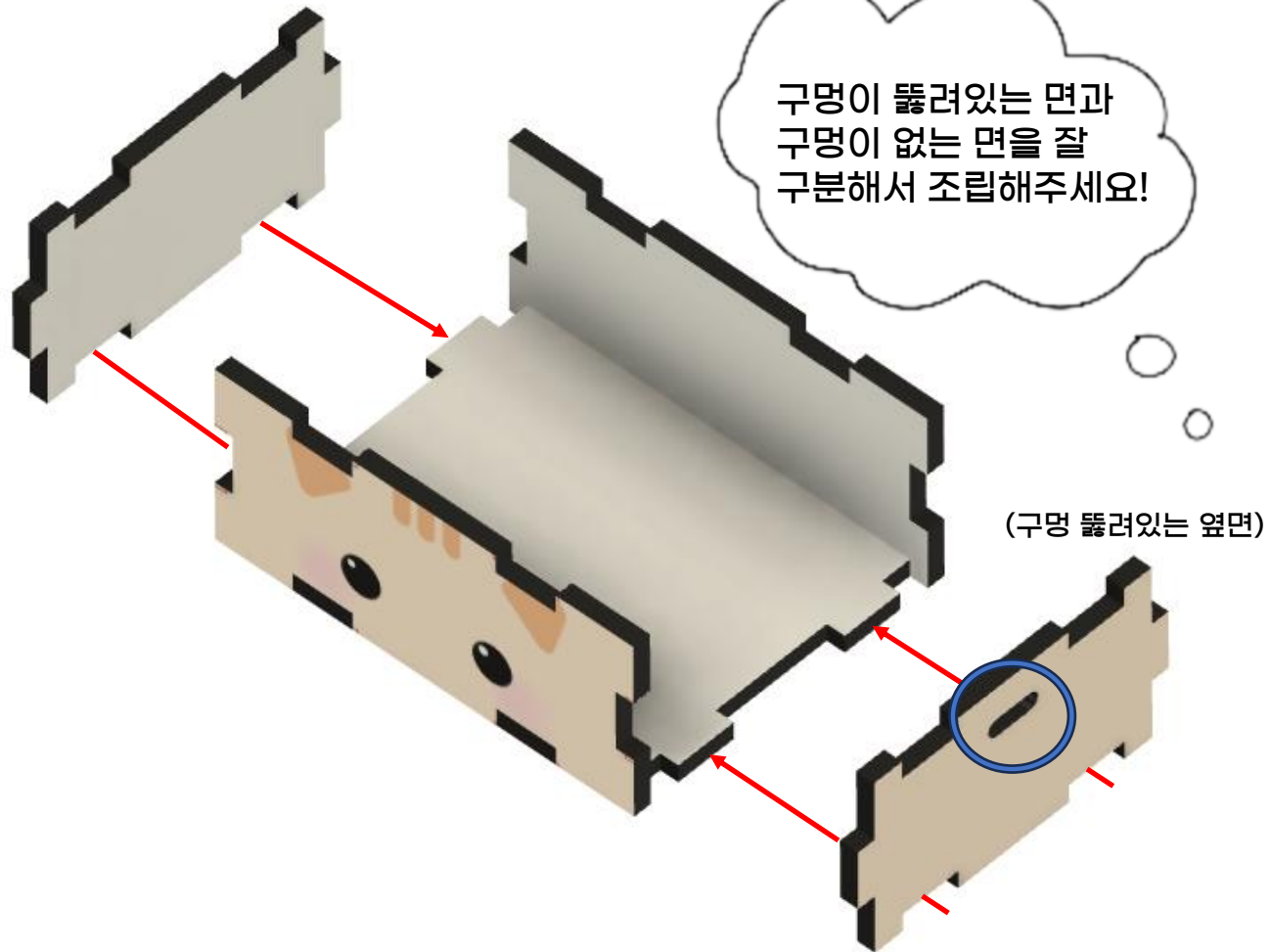

스마트 무드등 조립하기(3)




3

(브레드 보드)

(배터리 + 배터리 케이스)

배터리선이 나오는 부분을 막지
않도록 브레드 보드를 배터리
케이스 끝 쪽에 맞추어 주세요!

(배터리선이 나오는 곳)

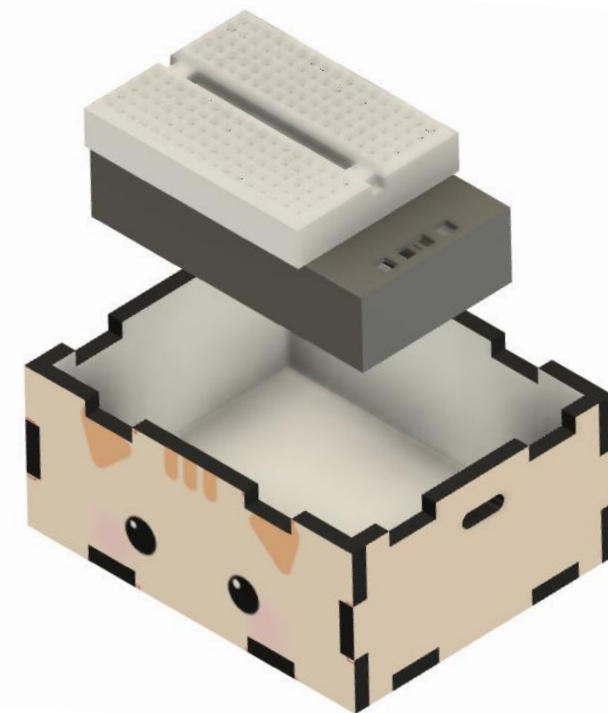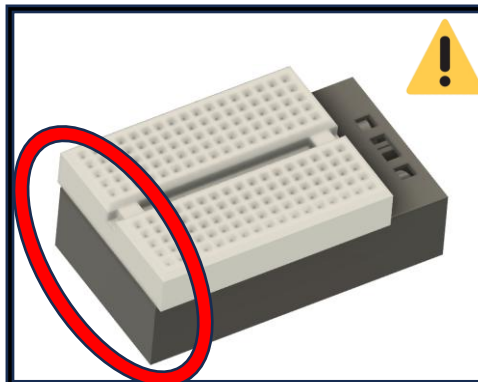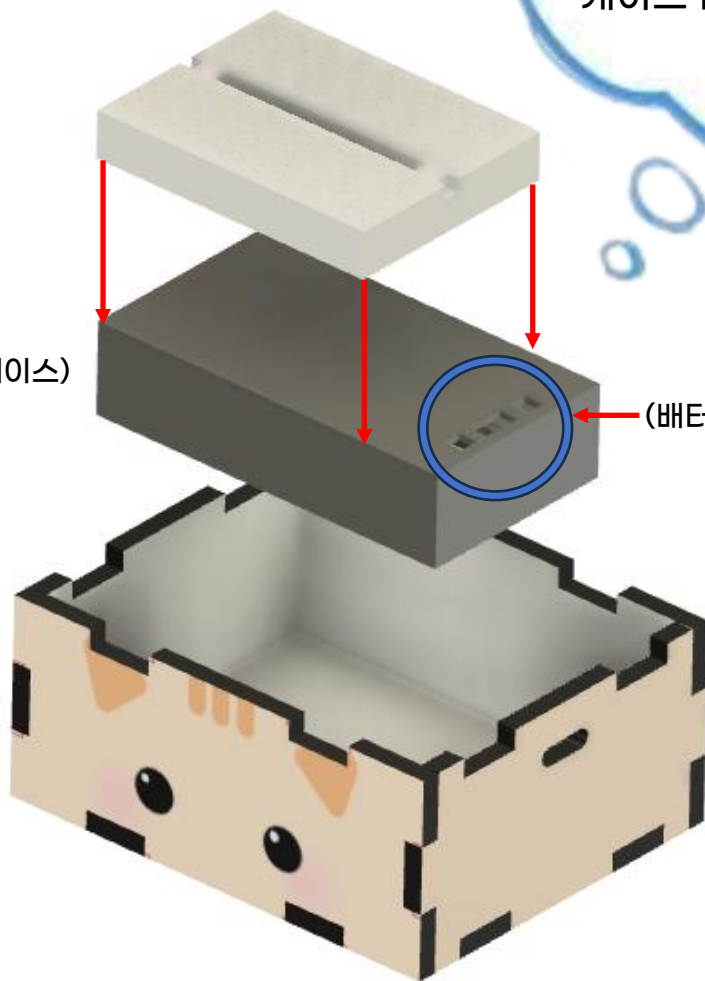


스마트 무드등 조립하기(4)


4

(브레드 보드 + 배터리 케이스)

안에 쏙 집어넣어 주세요!


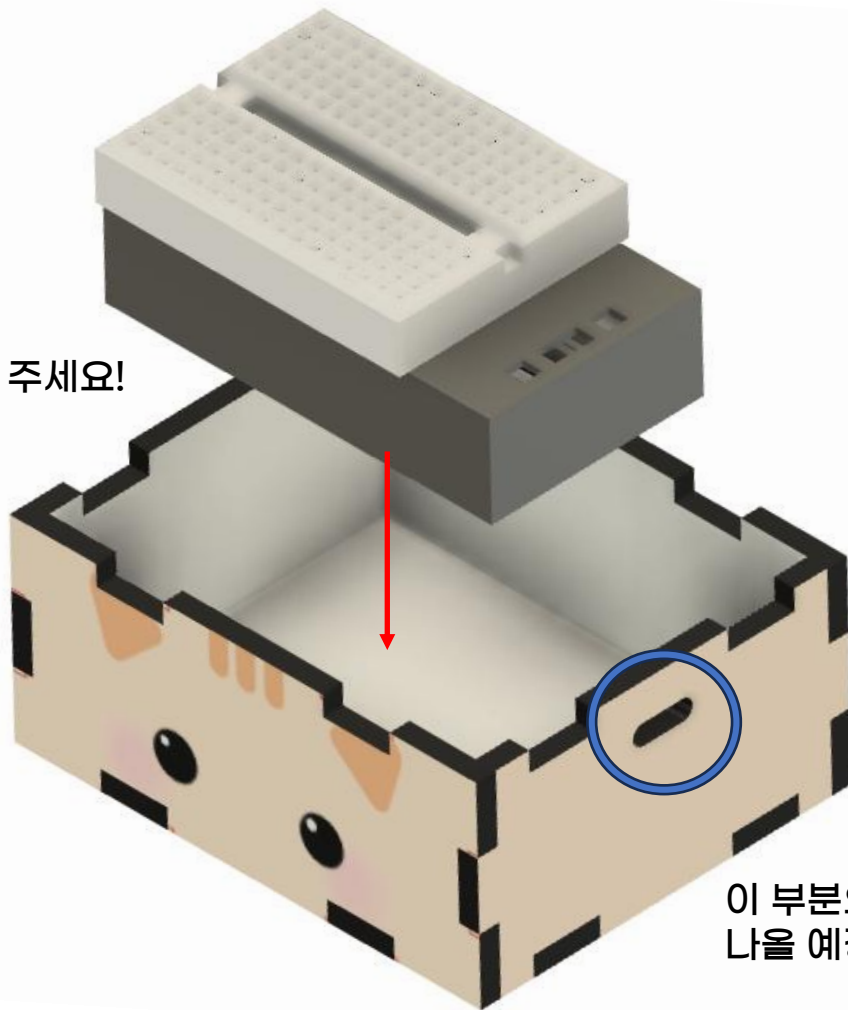


이 부분으로 조도 센서가
나올 예정이에요!

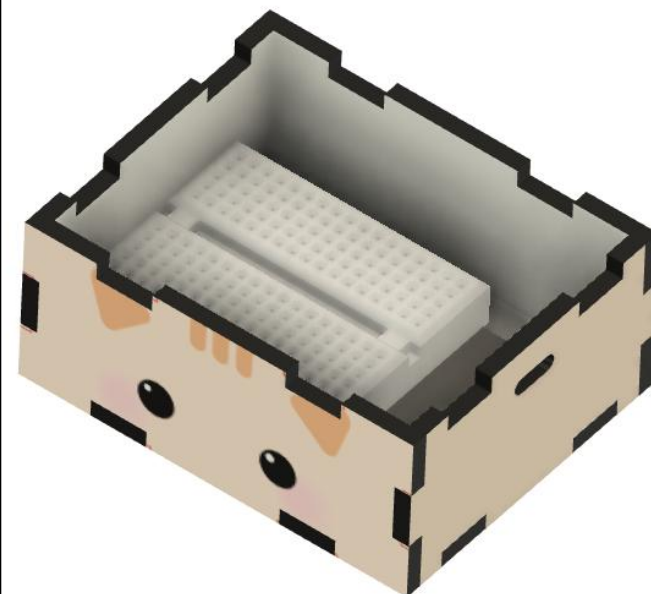

스마트 무드등 조립하기(5)


5

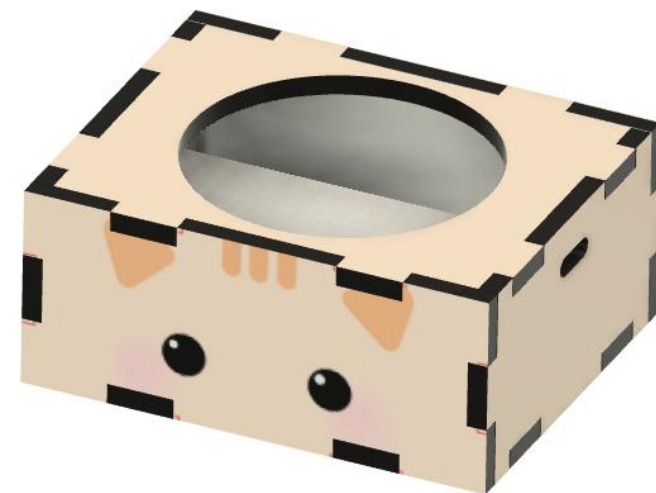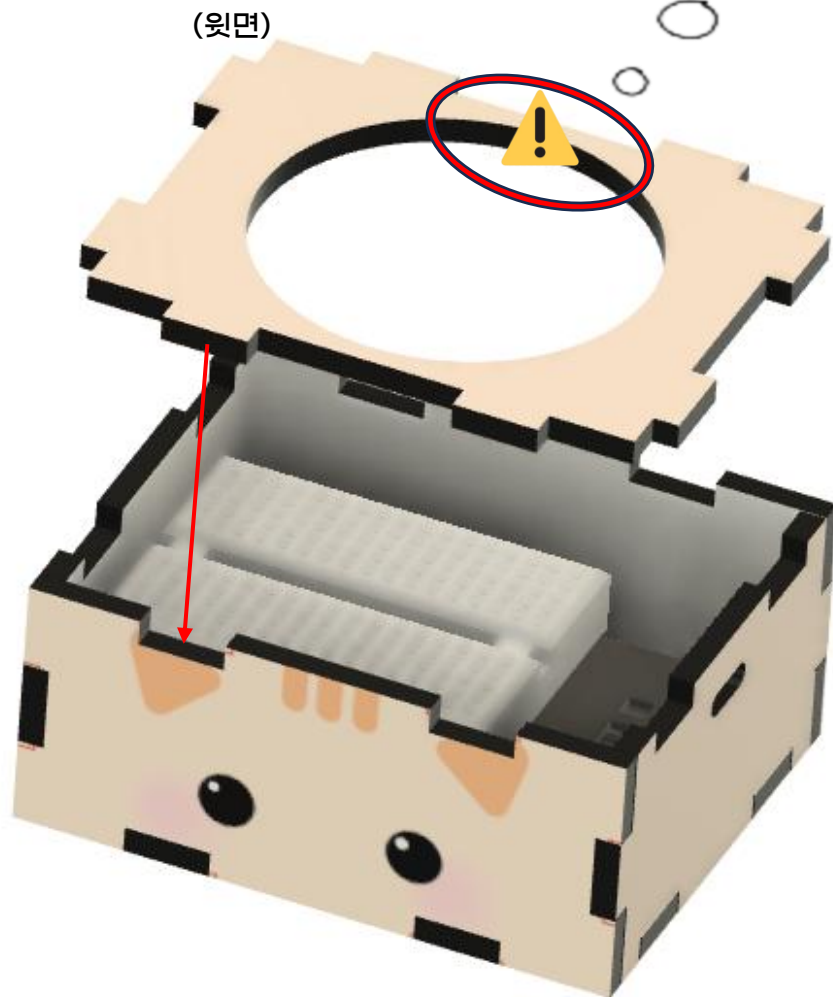

✓ 모든 면 조립이 완료되었다면 잘
고정 되었는지 확인해주세요!

스마트 무드등 조립하기(6)

6

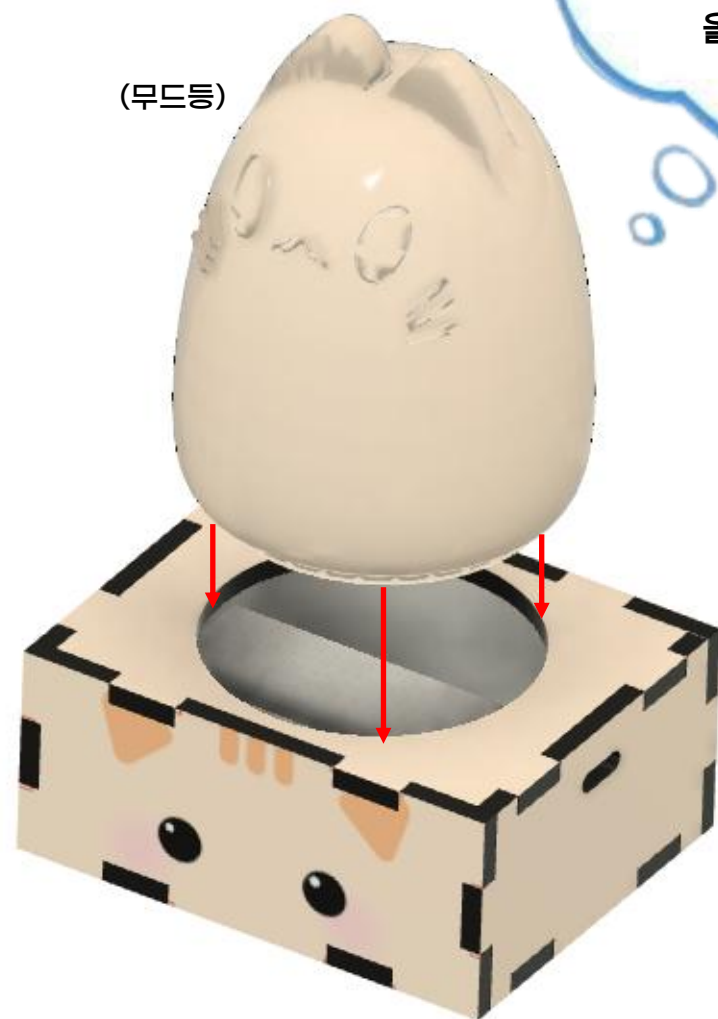

실제로는 하얀색
고양이 무드등이 위에
올라갈거예요!

원에 맞게 속 넣어주세요!



스마트 무드등 완성!

